


三极管


三极管的结构以及电流放大倍数


NPN型

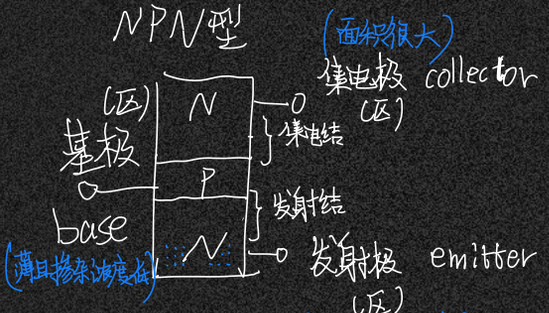


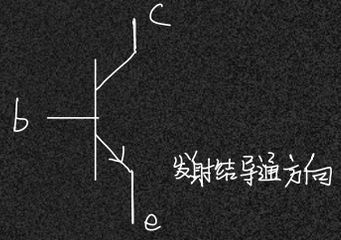


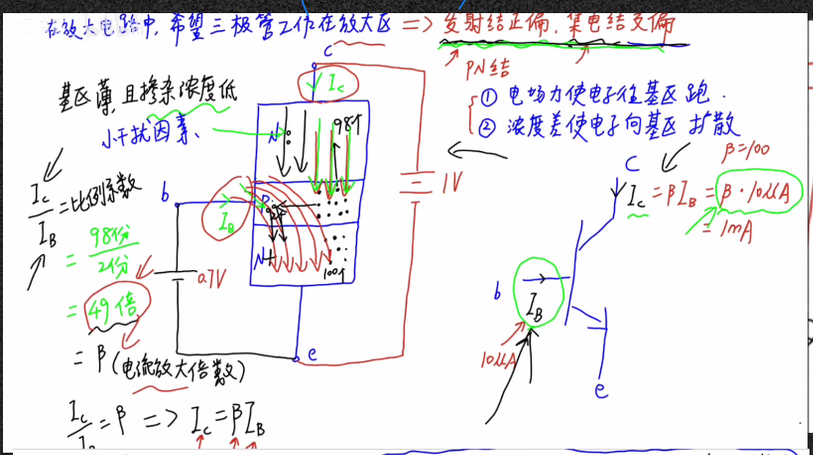


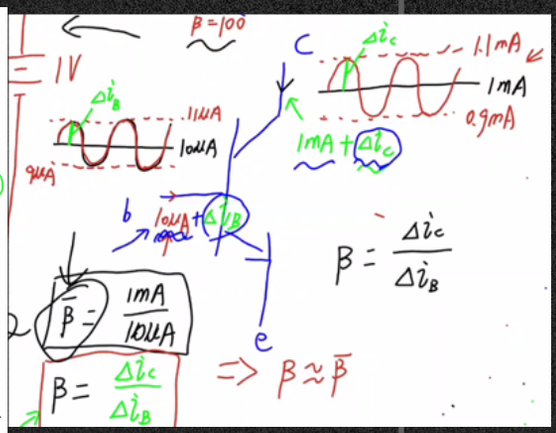

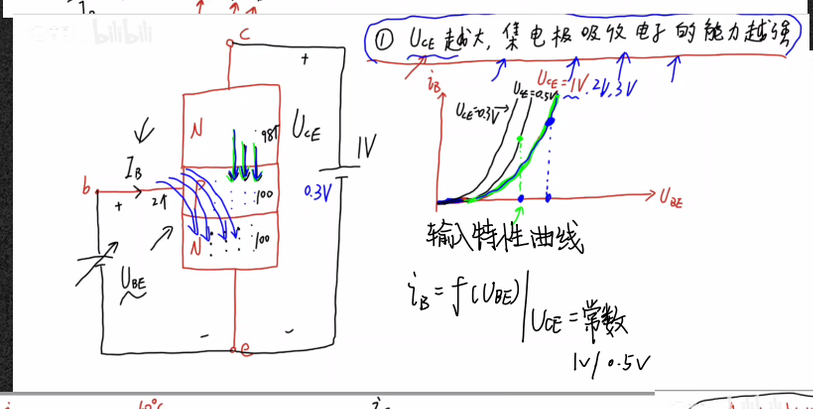

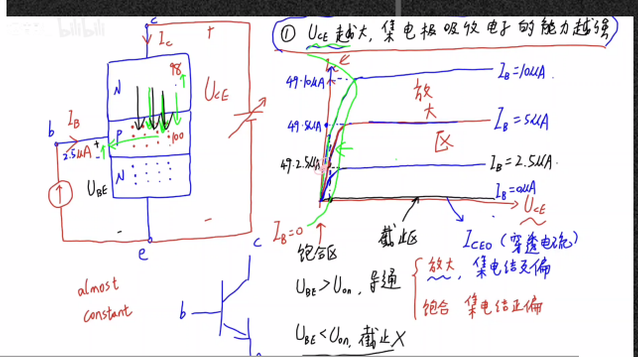

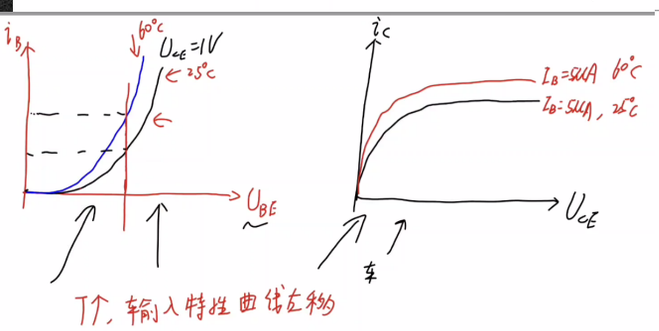


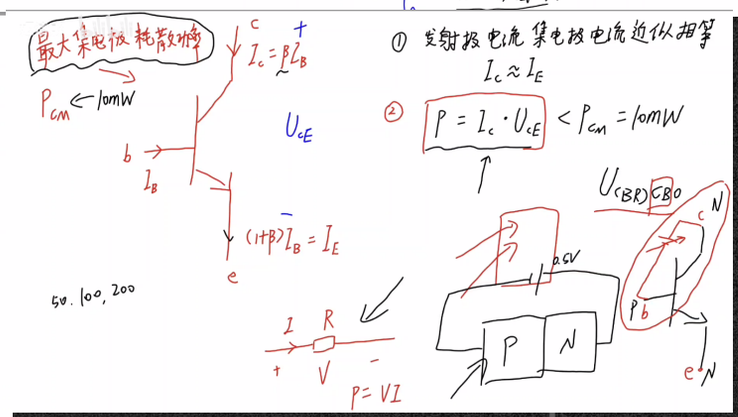


[例 1.3.1] 现已测得某电路中几只 NPN 型晶体管三个极的直流电位如表 1.3.1 所示，各晶体管 b–e 间开启电压 U_{on} 均为 0.5 V，试分别说明各管子的工作状态。

表 1.3.1 例 1.3.1 中各晶体管电极直流电位

晶体管	T_1	T_2	T_3	T_4
基极直流电位 U_B/V	0.7	1	-1 0.7	0
发射极直流电位 U_E/V	0	0.3	-1.7 0	0
集电极直流电位 U_C/V	3	0.7	0 1.7	15
工作状态	放大区	饱和区	放大区	截止区

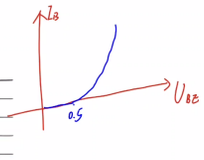

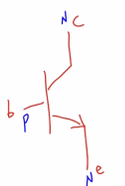

$U_{BE}>U_{on}$ $V_C>V_B$ 放大区

$U_{BE}>U_{on}$ $V_C<V_B$ 饱和区

$U_{BE}<U_{on}$ 截止区

@自由笔记