


- 直接耦合
- 阻容耦合
- 变压器耦合
- 光电耦合


直接耦合（Direct coupling）

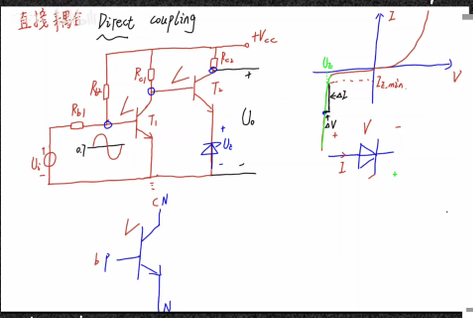


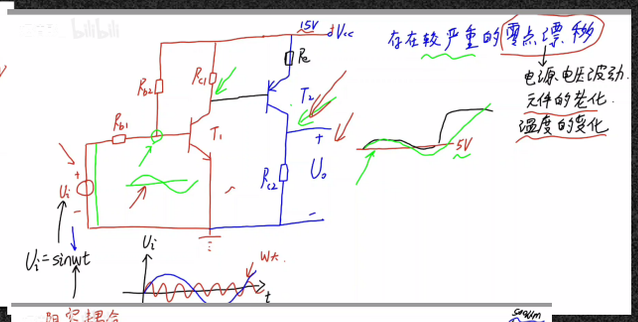

阻容耦合

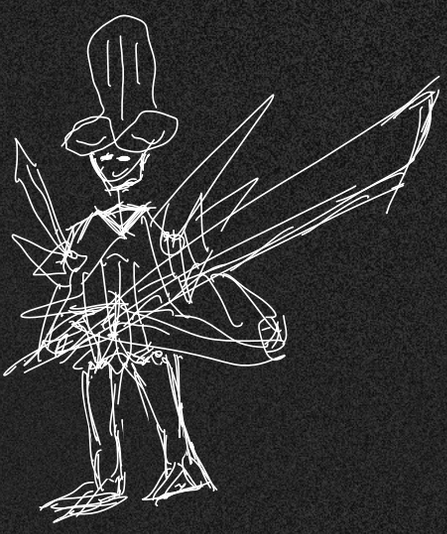

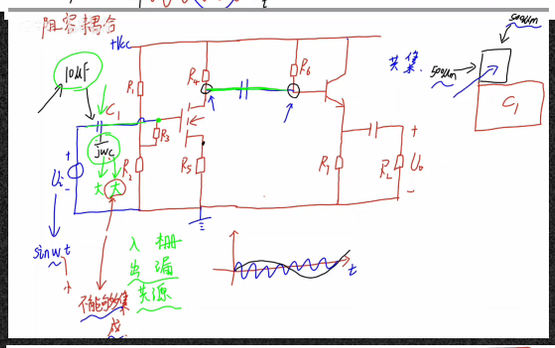

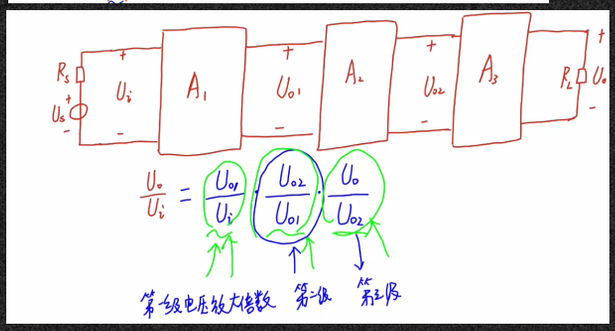

@自由笔记